Prof. Dr. M. Růžička Dipl.-Math. L. Diening


Lineare Algebra I

WS 1999/2000 — Blatt 1

Abgabe: Dienstag, 02.11.1999


Aufgabe 1: (6 Punkte)

Gegeben ist der folgende Stromkreis

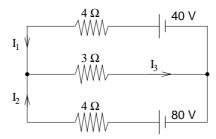

Stellen Sie mit Hilfe der Maschenregel und der Knotenregel das Gleichungssystem für die Stromstärken I_1, I_2 und I_3 auf und berechnen Sie diese.

Berechnen Sie wie in Aufgabe 1) die Stromstärken I_1 bis I_5 in folgendem Stromkreis.

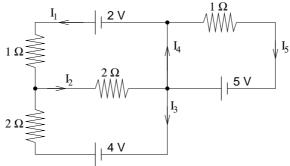

Aufgabe 3: (6 Punkte)

Ihr Freund möchte Ihnen eine kodierte Nachricht schicken. Dafür wandelt er die Buchstaben via A=1, B=2, ..., Z=26 in Zahlen um. Die erhaltene Zahlenfolge zerlegt er in Gruppen zu je 3 Zahlen und wandelt jedes der Tripel (m_1, m_2, m_3) in das kodierte Tripel (b_1, b_2, b_3) gemäß der Vorschrift

$$\begin{array}{rcl} b_1 & = & m_1 \\ b_2 & = & 2m_1 + m_2 \\ b_3 & = & m_1 + m_2 + m_3 \end{array}$$

um.

Sie erhalten die Nachricht 6, 17, 29, 20, 49, 36. Entschlüssen Sie diese.